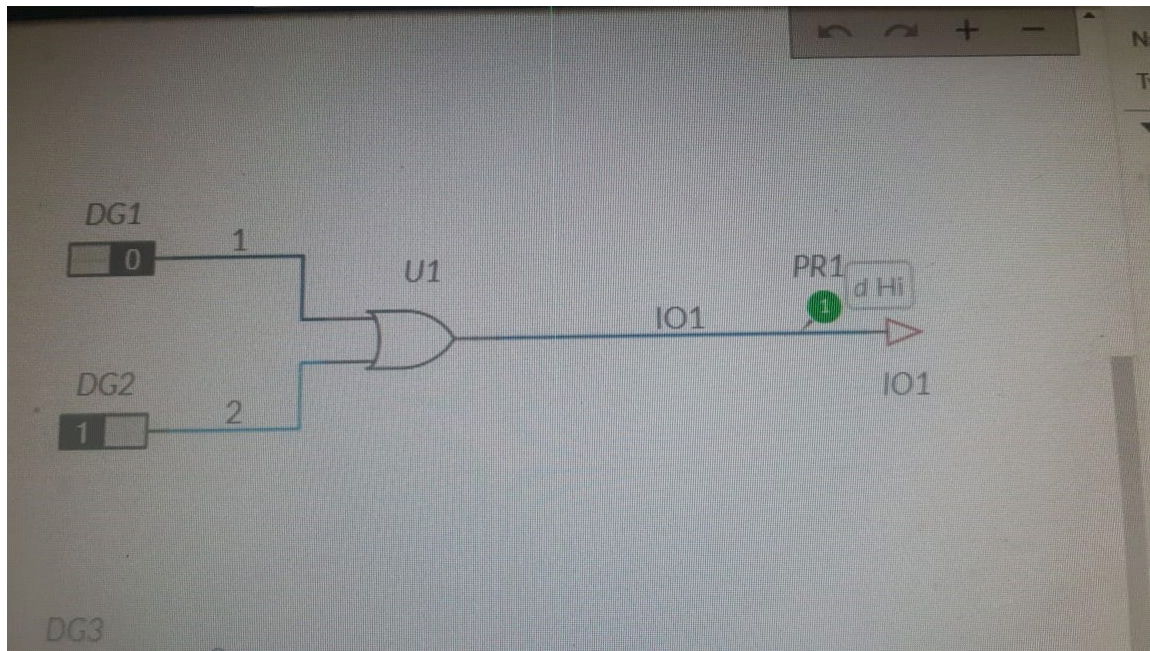


**Or** - se um dos dois interruptores estiver 1, o sinal ficará 1 - preferencia ao 1.



**Nor** - Precisa um dos dois estar no 0 para o sinal ficar 0 (contrario do or) - preferencia ao 0.

